

# Aritmetické a logické operace (násobení)

INP - cvičení 5

Zdeněk Vašíček, 2010  
vasicek@fit.vutbr.cz

# Násobení

- Operace násobení se v HW realizuje jako postupné přičítání vhodně posunutého násobence na základě znalosti jednotlivých bitů násobitele.
- Existuje řada přístupů (Ripple Carry Array, Carry Save Array, Wallace tree, Booth Encoding), které se v zásadě liší
  - v ploše, kterou násobička na čipu zabírá a
  - v rychlosti (zpoždění násobičky).

# Násobení 8b čísel bez znaménka v dvojkové soustavě

01010010	(násobenec)		82
× 01111101	(násobitel)		× 125
<hr/>			<hr/>
01010010	}	(dílčí součiny)	410
00000000			1640
0101001000			8200
01010010000			<hr/>
010100100000			10250
0101001000000			
01010010000000			
0000000000000000			
<hr/>			
0010100000001010	(součin)		

Výsledný součin musí obsahovat  $8+8 = 16$  bitů




# Optimalizace z pohledu zpoždění

- Násobení sestává z řízeného přičítání dílčích součinů (násobitele) k průběžnému výsledku. Pokud je cílem proces zrychlit, musíme
  - buď urychlit operaci přičtení dílčího součinu nebo
  - počet operací přičtení redukovat (použitím jiné reprezentace).
- Motivace: hodnotu  $15_{10} = 1111_2$  lze reprezentovat také jako rozdíl  $16 - 1 = 10000_2 - 00001_2$
- Při použití předchozího algoritmu se pro výpočet součinu  $7 \times 15$  musí vyčíslit výraz  $0111_2 + 01110_2 + 011100_2 + 0111000_2$  avšak při použití této reprezentace stačí vyčíslit výraz  $01110000_2 - 0111_2$ . Lze tedy ušetřit 50% operací.
 
# Boothův algoritmus


- Boothův algoritmus je algoritmus určený k redukci počtu operací, který využívá mimo operaci přičtení násobence také jeho odečtení.
- Princip: detekovat a nahradit řadu po sobě následujících jedniček (sled jedniček) v násobiteli a tím redukovat počet operací.



- Existuje řada variant, základní verze je Boothovo překódování radix 2 využívající znalosti bitu a jeho pravého souseda (je-li MSB vlevo).
 
# Boothův algoritmus (radix 2) – tvorba kódu

- Cílem je detekovat sled jedniček pomocí znalostí hodnoty bitu a jeho souseda.



- Princip konstrukce kódu

hodnota překódovávaného bitu	hodnota sousedního bitu (bit vpravo)	kód	popis situace
0	0 / neexistuje	0	mimo sled
0	1	1	počátek sledu
1	1	0	sled jedniček
1	0 / neexistuje	-1	konec sledu

- Neefektivita: za sled je považována i osamocená jednička (010), která je nahrazena dvěma operacemi (1-10)

# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 2

$$82 \times 125 = 01010010 \times 01111101$$

**125:**

0	1	1	1	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 $\rightarrow$ 

1	0	0	0	0	-1	1	-1
---	---	---	---	---	----	---	----

	0 1 0 1 0 0 1 0		(82)
×	1 0 0 0 0 -1 1 -1		(125)
	1111111110101110		(-82)
	0000000010100100		(+82 << 1)
	1111111010111000		(-82 << 2)
	0010100100000000		(+82 << 7)
	0010100000001010		

Počet operací se redukoval z 6 na 4



# Boothův algoritmus (radix 4) – tvorba kódu


- Umožníme-li používat dvojnásobnou zápornou a kladnou hodnotu násobence, můžeme dále redukovat počet operací (vyrobit v HW požadované násobky není obtížné).
- **Kód vyššího řádu lze vytvořit z kódu radix 2 přiřazením vah  $2^i$  jednotlivým pozicím.**

hodnota překódovaných bitů	hodnota sousedního bitu (bit vpravo)	kód radix 2	kód radix 4
00	0	0 0	0
00	1	0 1	1
01	0	1-1	1
01	1	1 0	2
10	0	-1 0	-2
10	1	-1 1	-1
11	0	0-1	-1
11	1	0 0	0

- Rychlá kontrola - nejvyšší bit určuje znaménko (1 – záporné, 0 – kladné)
 
# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 4

$$82 \times 125 = 01010010 \times 01111101$$




	0 1 0 1 0 0 1 0		(82)
×	2 0 -1 1		(125)
	000000001010010		(+82)
	1111111010111000		(-82 << 2)
	0010100100000000		(+164 << 6)
	0010100000001010		

- Pozor na důslednou práci se znaménkem a potřebný počet bitů pro zakódování dvojnásobku násobence. Jednotlivé dílčí součiny je zapotřebí posouvat o 2 bity vlevo!
- Počet operací se redukoval z 6 na 3
 
# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 8

$$82 \times 125 = 01010010 \times 01111101$$




	0 0 1 0 1 0 0 1 0	(82)
×	2 0 -3	(125)
	1111111100001010	(-246)
	0010100100000000	(+164 << 6)
	0010100000001010	

- Počet bitů musí být násobkem 3 (přechod na 9-bitová čísla)
- Počet operací se redukoval z 6 na 2.
 
# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 8

$$-82 \times -125 = 110101110 \times 110000011$$



	1 1 0 1 0 1 1 1 0	(-82)
×	-2      0      3	(-125)
	1111111100001010	(-246)
	0010100100000000	(+164 << 6)
	0010100000001010	

- Počet bitů musí být násobkem 3 (přechod na 9-bitová čísla)
- Počet operací se redukoval z 4 na 2 (viz počet jedničkových bitů násobitele).

# Boothův algoritmus – obecný postup

## Postup podle obecného Boothova algoritmu:

1. Zopakujeme nejvyšší bit skupiny (skupina je  $k$ -tice bitů,  $k$  dáno radixem)
2. K takto získané hodnotě přičteme hodnotu nejvyššího bitu skupiny vpravo od překódované skupiny
3. Výsledná hodnota je binárním vyjádřením relativní číslice

**Překódujte číslo -121 na 9 bitech pomocí radix 8 ( $2^k = 8$ ,  $k = 3$ )**

$$\begin{array}{r} -121 = \\ \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{|c|} \hline -2 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline -1 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

Ověření správnosti výsledku:

$$-121 = -2 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^3 - 1 \cdot 2^0 = -2 \cdot 64 + 1 \cdot 8 - 1 \cdot 1$$

# Boothův algoritmus

- Q: Překódujte číslo -257 na 12 bitech do Boothova kódu radix 8.
- Q: Vynásobte čísla -81 x -78 s využitím Boothova algoritmu.
- Q: Kolik operací ušetříme při násobení čísel -81 x -78 na 8 bitech zavedením Boothova překódování radix 4?

# Násobička s uchováním přenosu ve VHDL

```
entity MULT is
  port (
    A, B : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    PROD : out std_logic_vector(7 downto 0));
end MULT;

architecture RTL1 of MULT is
  constant N : integer := 4;
  type tarr is array(0 to N) of
    std_logic_vector(N-1 downto 0);
  signal PP, PC, PS : tar;

  component FA -- full adder
  port (
    A, B, CI : in  std_logic;
    S, COUT  : out std_logic);
  end component;

  component ANDG -- and gate
  port (
    A, B : in  std_logic;
    C    : out std_logic);
  end component;
```

PP-partial product  
PC-partial carry  
PS-partial sum  
j-row number  
k-column number

```
begin
```

```
  pgen : for j in 0 to N-1 generate
```

```
    pgen1 : for k in 0 to N-1 generate
```

```
      and0 : ANDG port map (
```

```
        A => A(k), B => B(j), C => PP(j)(k));
```

```
    end generate;
```


```
    PC(0)(j) <= '0';
```

```
  end generate;
```

```
  PS(0) <= PP(0);
```


```
  PROD(0) <= PP(0)(0);  -- nultý bit výsledku
```

částečné  
součiny

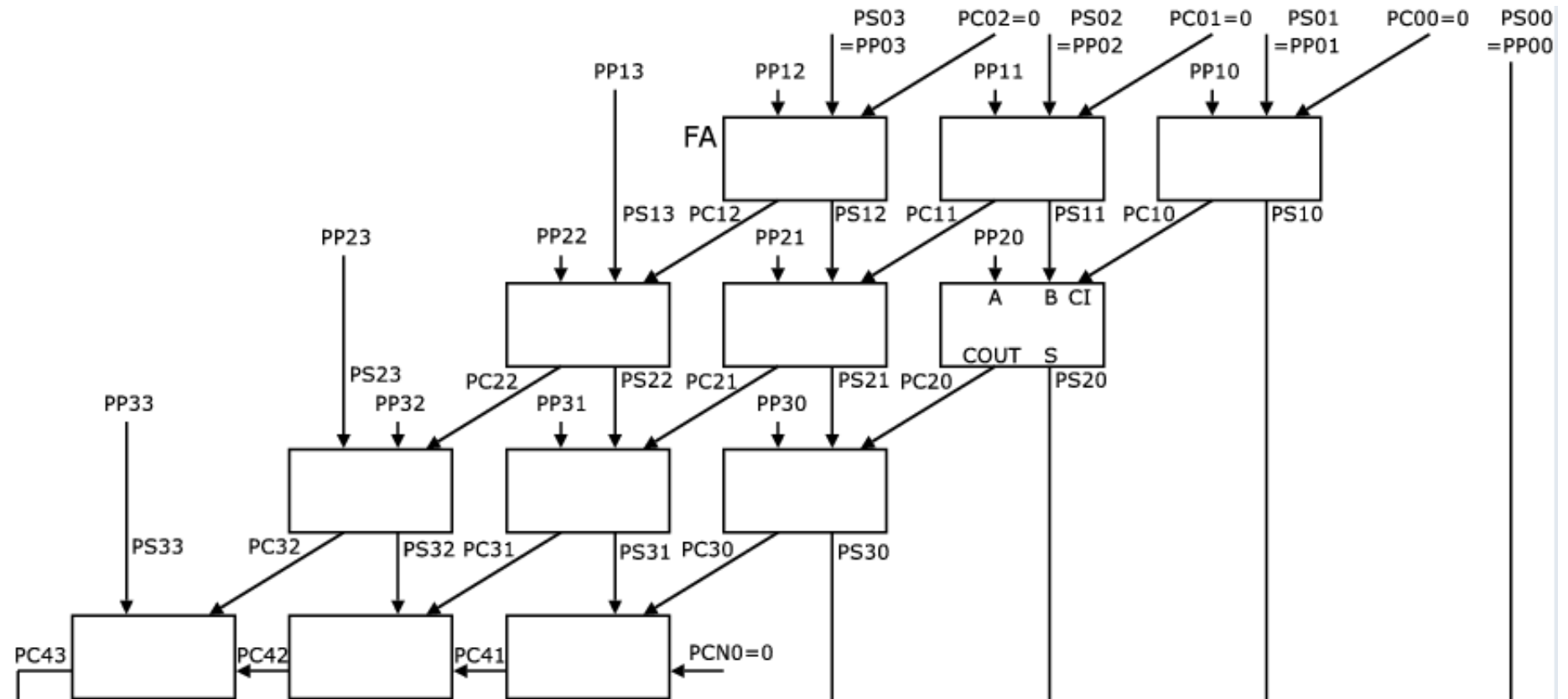



 PP-partial product  
 PC-partial carry  
 PS-partial sum  
 j-row number  
 k-column number



```

addr : for j in 1 to N-1 generate
  addc : for k in 0 to N-2 generate
    fa0 : FA port map (
      A => PP(j)(k), B => PS(j-1)(k+1), CI => PC(j-1)(k),
      S => PS(j)(k), COUT => PC(j)(k));
  end generate;
  PROD(j)    <= PS(j)(0);
  PS(j)(N-1) <= PP(j)(N-1);
end generate;
PC(N)(0) <= '0';
  
```

sčítačky  
 řádků 1..N-1


```

addlast : for k in 1 to N-1 generate
  fa1 : FA port map (
    A => PS(N-1)(k), B => PC(N-1)(k-1), CI => PC(N)(k-1),
    S => PS(N)(k), COUT => PC(N)(k));
end generate;
PROD(2*N-1) <= PC(N)(N-1);
PROD(2*N-2 downto N) <= PS(N)(N-1 downto 1);
end RTL1;

```

Sčítačky  
v posledním  
řádku

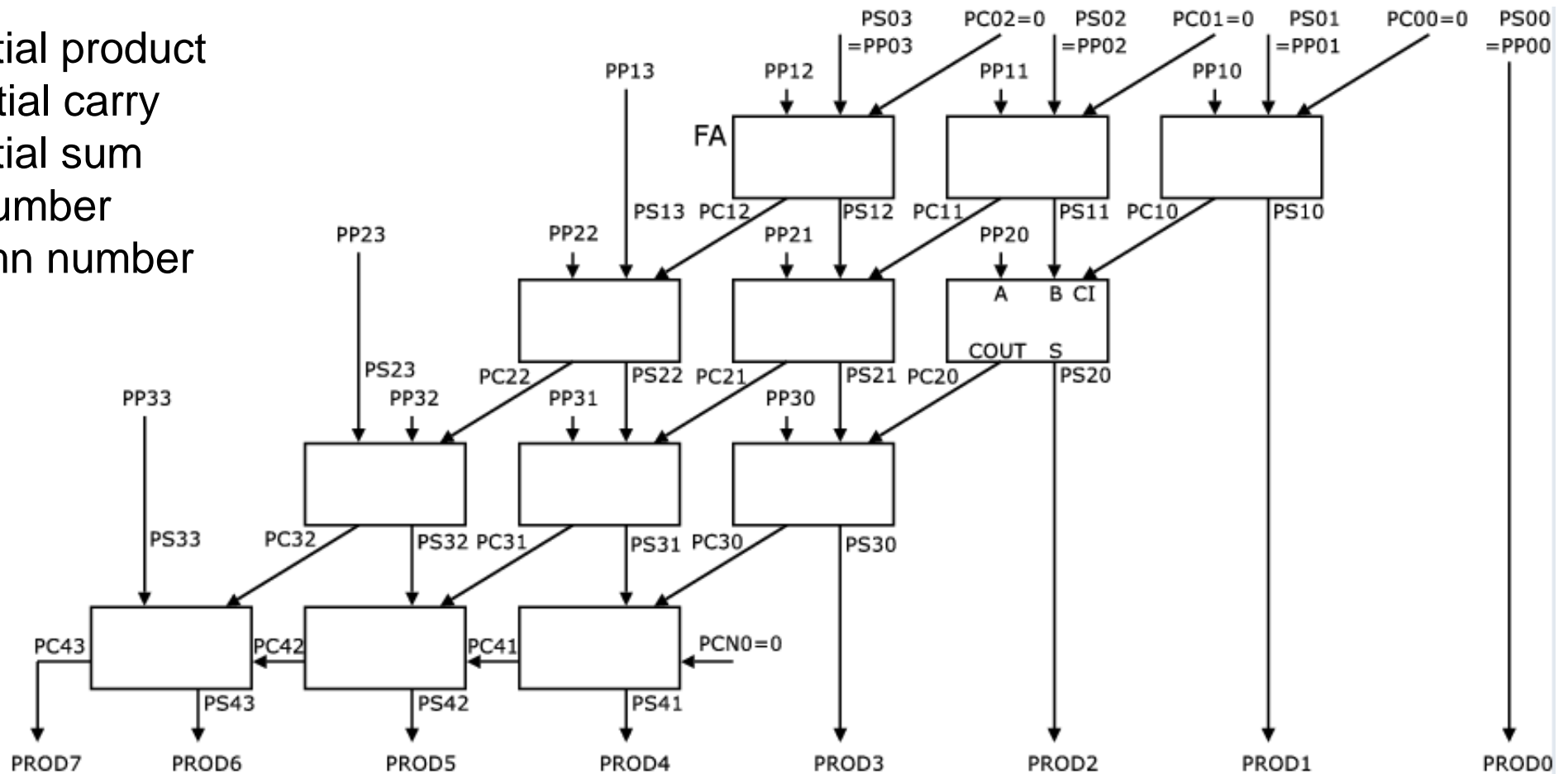PP-partial product  
PC-partial carry  
PS-partial sum  
j-row number  
k-column number



# Plocha a doba výpočtu

- Předpokládejme násobení N-bitů x M-bitů
  - Potřebujeme  $(N-1)*M$  sčítaček (některé mohou být poloviční)
  - Zpoždění (předpokládejme, že zpoždění 1 FA odpovídá zpoždění 2 hradel)
    - + 1 x hradlo AND (první částečný součin)
    - + M-1 řádků sčítaček
    - + N-1 sčítaček v posledním řádku
- + Celkem  $2*(M-1 + N-1) + 1$  [zpoždění hradla]

# Boothovo překódování s radixem 4 ve VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity RECODER is
  port (
    DIN  : in  std_logic_vector(15 downto 0);
    BIT3 : in  std_logic_vector( 2 downto 0);
    DOUT : out std_logic_vector(16 downto 0));
end RECODER;

architecture RTL of RECODER is
  constant N : integer := 16;
  subtype bitn1 is std_logic_vector(N downto 0);

  function COMP2 (D : in bitn1) return bitn1 is
    variable Dn : bitn1;
  begin
    Dn := not D;
    return(Dn+1);
  end COMP2;
```

Funkce ve VHDL vracující  
dvojkový doplněk čísla D

# Boothovo překódování s radixem 4 ve VHDL (2)

```
begin
  process (DIN, BIT3)
  begin
    case BIT3 is
      when "001" | "010" =>
        DOUT <= DIN(N-1) & DIN;
      when "101" | "110" =>
        DOUT <= COMP2(DIN(N-1) & DIN);
      when "100" =>
        DOUT <= COMP2(DIN & '0');
      when "011" =>
        DOUT <= DIN & '0';
      when others =>
        DOUT <= (others => '0');
    end case;
  end process;
end RTL;
```

překódovávaný blok	kód
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	2
1 0 0	-2
1 0 1	-1
1 1 0	-1
1 1 1	0