

# NAVROVAVANI LOGICKYCH OBVODU


- logické obvody:
  - kombinované ... výstup závisí na vstupu
  - sekvenční ... - (1) a na stavu

"jen"  
↓

## NAVROVAVANI KOMBINAČNÍCH OBVODŮ

### a) POPIS K.O. TABULKOU

VSTUP			VÝSTUP
a	b	c	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

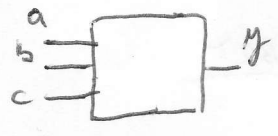

KOD OKA ... "STRĚLBA"

### b) POPIS K.O. VÝRAZEM

- K.O. JE PREZENTOVÁN LOGICKOU FCI ...  $y = F(x)$ ;  $x = x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

- KAŽDOU LOG. FCI LZE ZAPSAT VE TVARU "SOUČET SOUČINŮ":

$$y = b_1 x_1 x_2 \dots x_n + b_2 \bar{x}_1 x_2 \dots x_n + b_k \bar{x}_1 \bar{x}_2 \dots \bar{x}_n$$


NAPŘ:

$$y = x_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 x_3 \quad (\text{melo být 8 kombinací, ale jen tyhle}$$

mely nesloužit b)

$$\dots y = b_1 x_1 x_2 x_3 + 1 \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + 0 \cdot x_1 \bar{x}_2 x_3 + 0 \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + 1 x_1 x_2 \bar{x}_3 + 0 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$$
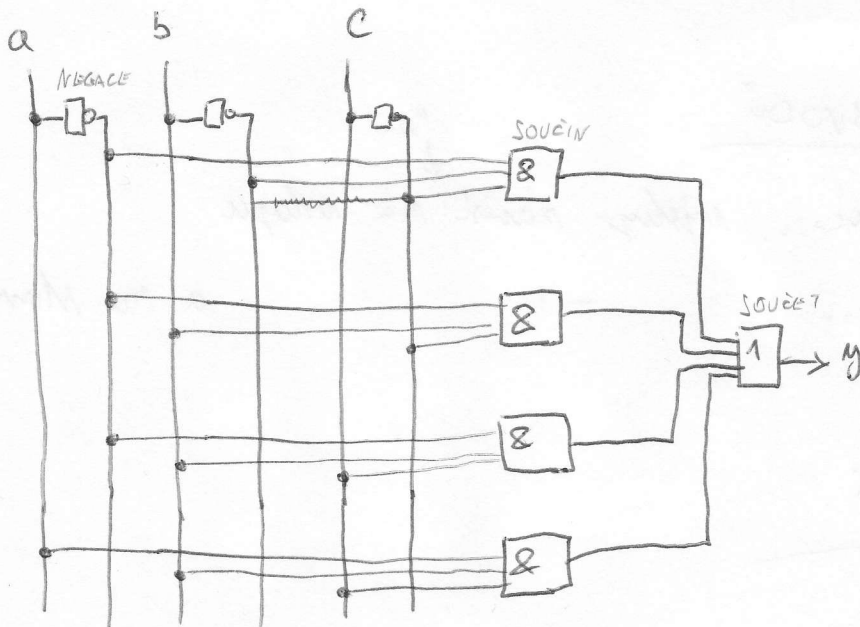
$$y = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}c + abc \quad - \text{Z TABULKY NA PŘECHOZÍ STRANĚ}$$



### NĚKTERÁ PRAVIDLA BOOLEYHO ALGEBRY

$$a \cdot b = b \cdot a$$

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$\overline{\overline{a}} = a$$

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 0 = 0$$

$$a + 1 = 1$$

$$a \cdot 1 = a$$

$$a + \bar{a} = 1$$

$$a \cdot \bar{a} = 0$$

### DE MORGANHOVA PRAVIDLO

$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

nejedná o absolutu = negace negace  
nebo negace


nejedná o součet a = negace negace  
nebo negace

$$y = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}c + abc$$

$$y = \bar{a} \cdot \bar{c} \cdot (\bar{b} + b) + bc \cdot (\bar{a} + a)$$


$$y = \bar{a} \cdot \bar{c} + b \cdot c$$

### MINIMILIZACE

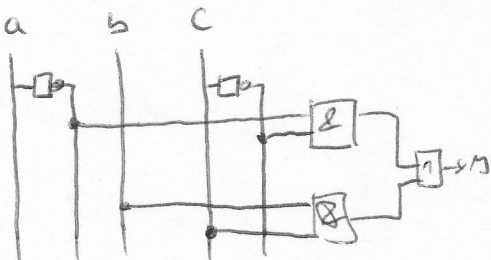


# C) ZADÁNÍ K.O. KARNAUGHLOVO MAPOU


PRO 2 PROMĚNNÉ:

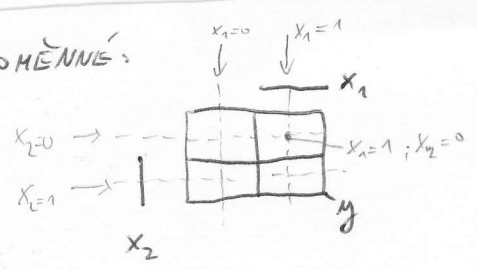


$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

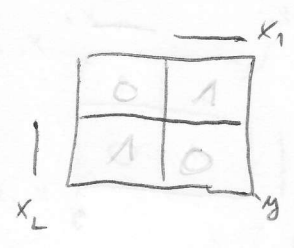


PRO 3 PROMĚNNÉ:

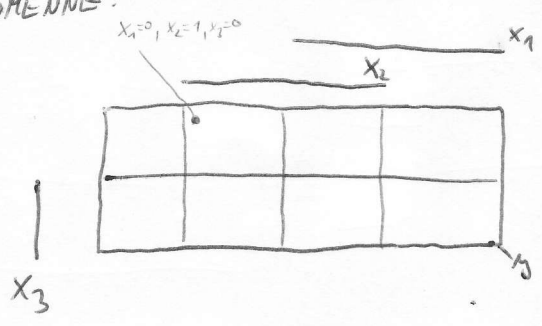


PRO 4 PROMĚNNÉ:






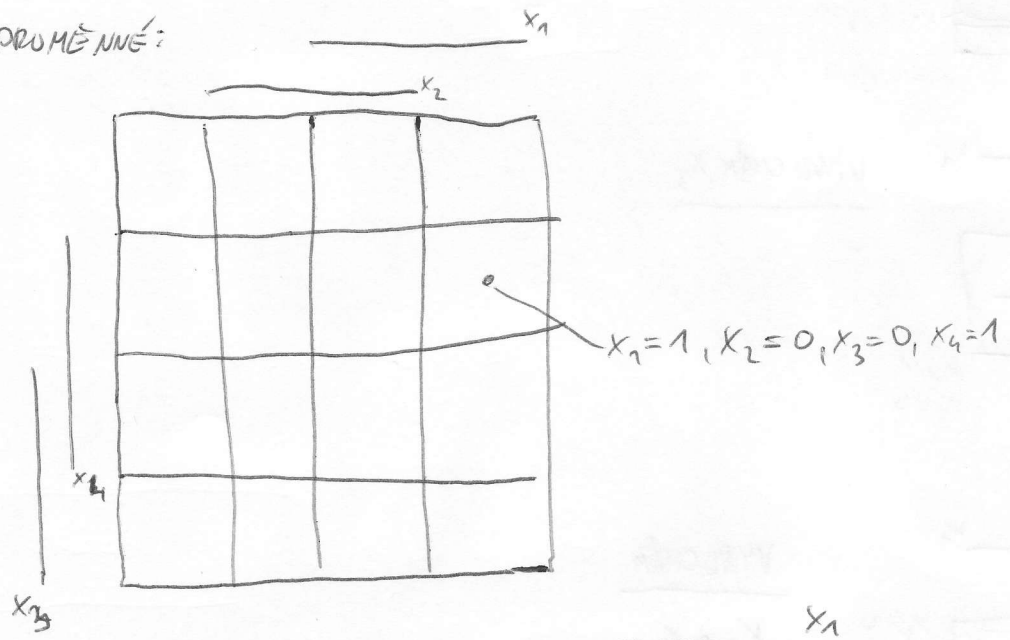



PRO 5 PROMĚNNÝCH:

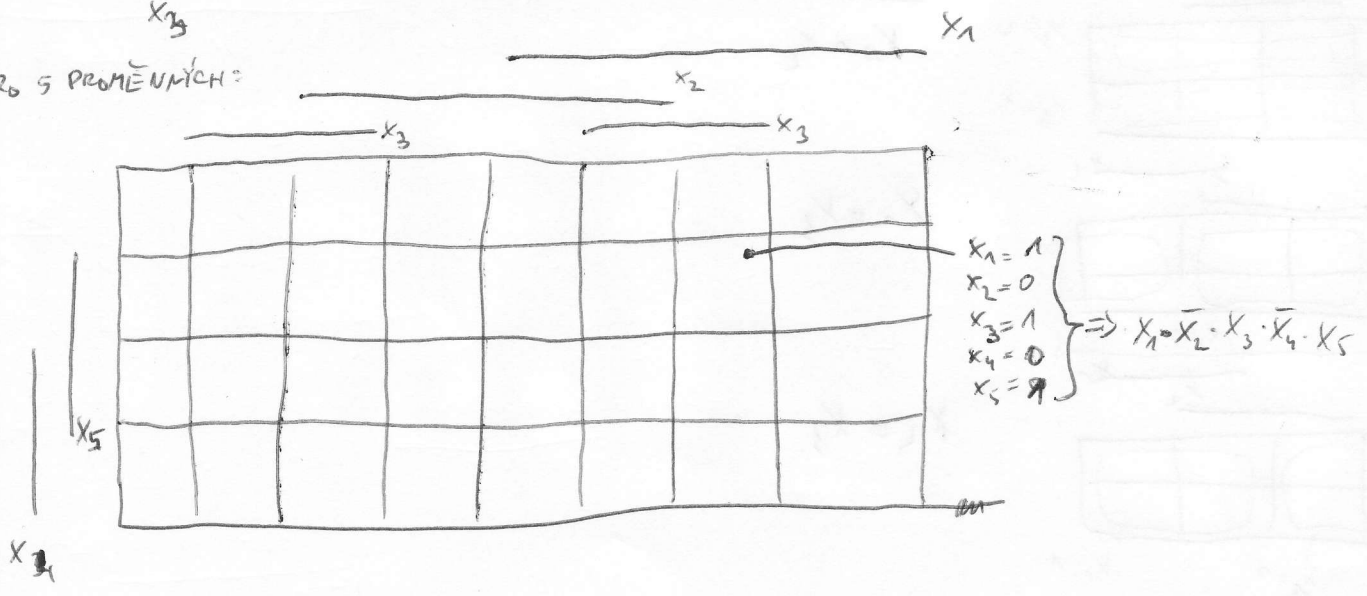

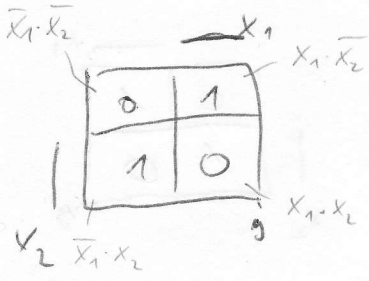


$$y = x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_1 x_2$$

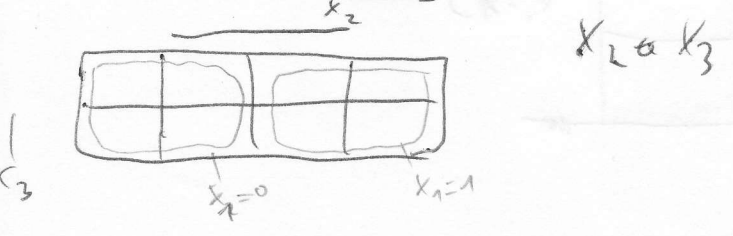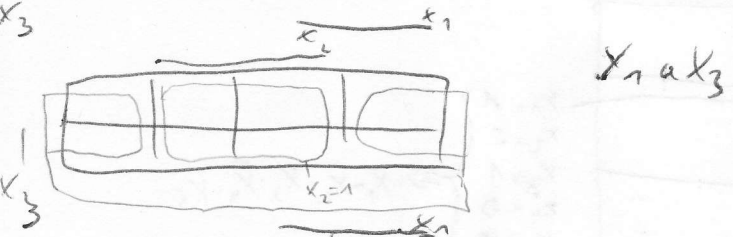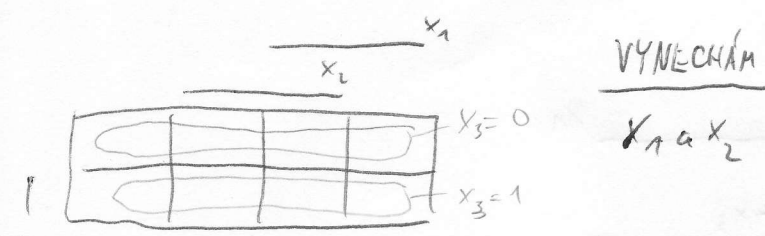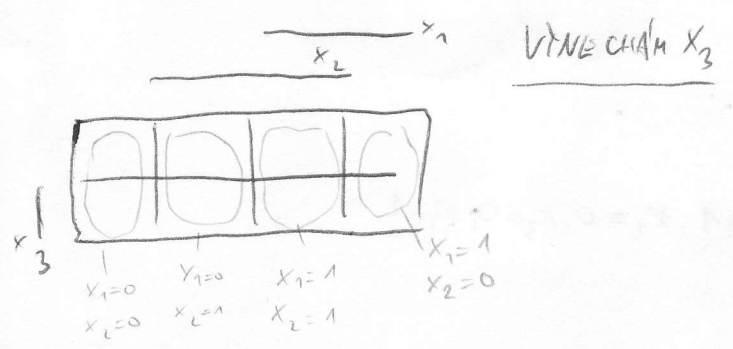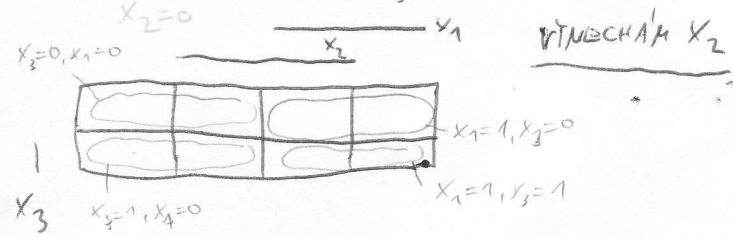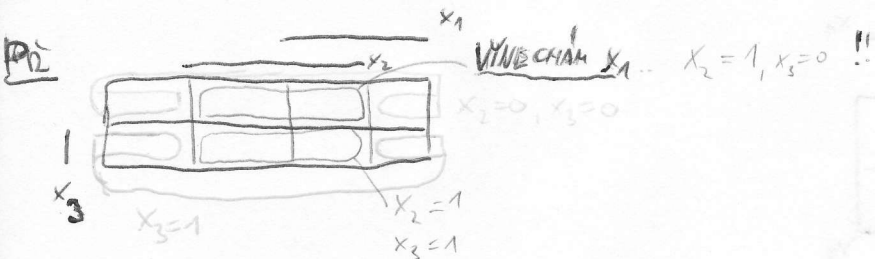

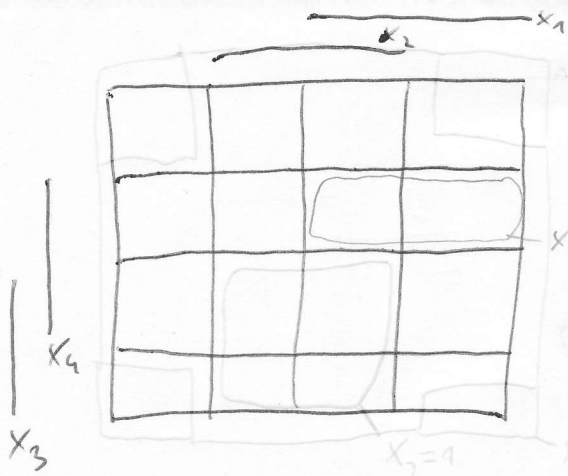


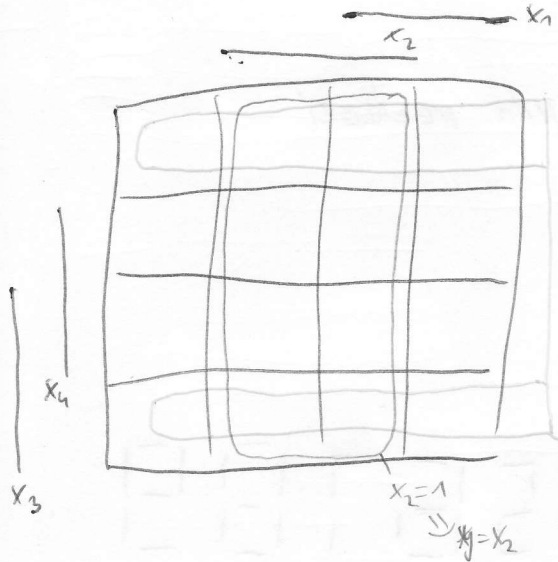$x_2$  i  $x_1$  a  $x_4$   
 $x_1=1, x_3=0, x_4=1$   
 $x_2=1$   
 $x_3=1$   
 $x_2=0$   
 $x_3=0$   
 "Dobráková"




$x_1$  a  $x_3$  a  $x_4$   
 $x_1$  a  $x_2$  a  $x_3$   
 $x_4=0$   
 $x_2=1$   
 $\Rightarrow x_1=x_2$

MINIMALIZACE V KARNAUCHOVO MAPĚ:

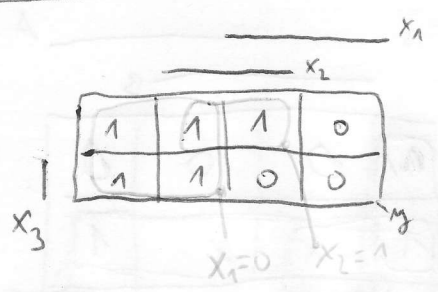

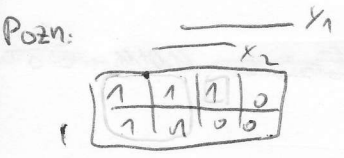tedy  $y = \bar{x}_1 + x_2 \cdot \bar{x}_3$



- vždy je maximálně 1 saucín = 1


$y = \bar{x}_1 + x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3$

$y = \bar{x}_1 + x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3$

pro  $x_1=0, x_2=1, x_3=0 \Rightarrow$  jsou dva saucíny 1




a	b	c	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

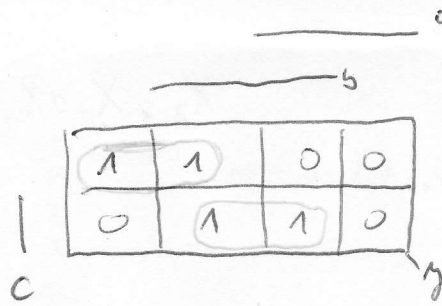

$\bar{a} \cdot \bar{c}$      $b \cdot c$



$y = \bar{a} \cdot \bar{c} + b \cdot c$

Pozn.:


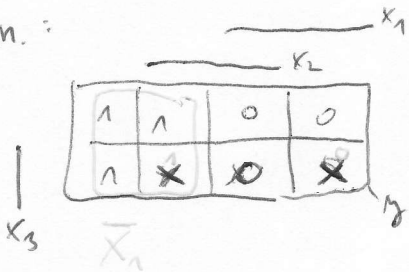


X... KRÍŽEK ... NA VÝSTUPU NAM NEZÁLEŽÍ

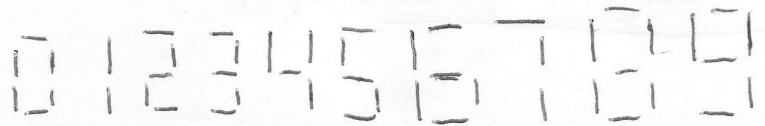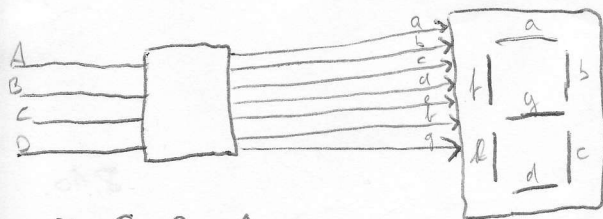
Pr. převodník BCD  $\rightarrow$  7segmenta




D	C	B	A	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
...	...	...	...	...
1	0	0	1	9
1	0	1	0	X - nesegment
...	...	...	...	...
1	1	1	1	X
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8

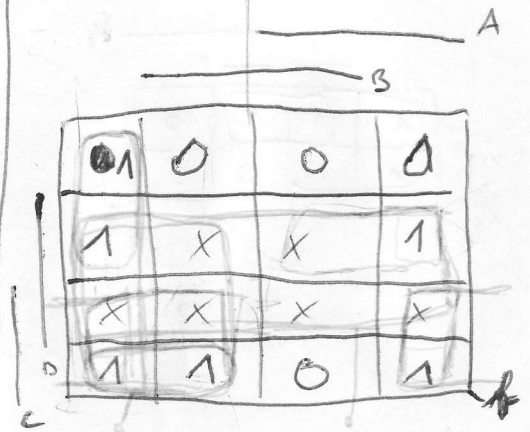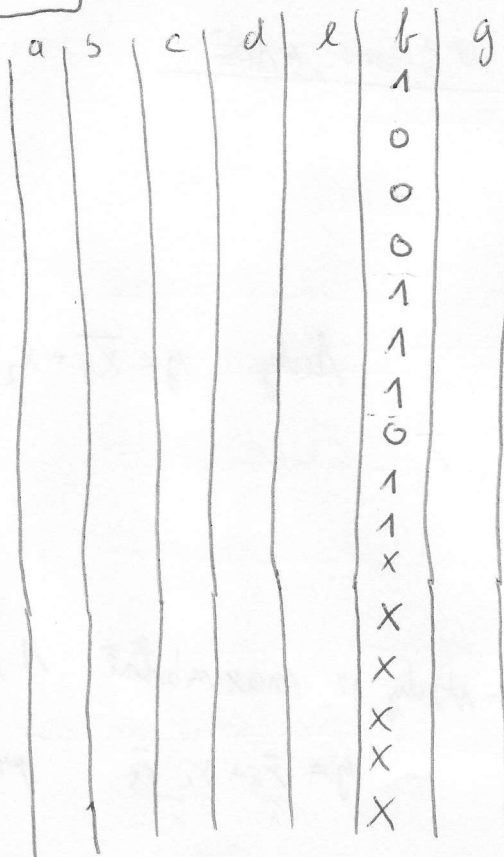

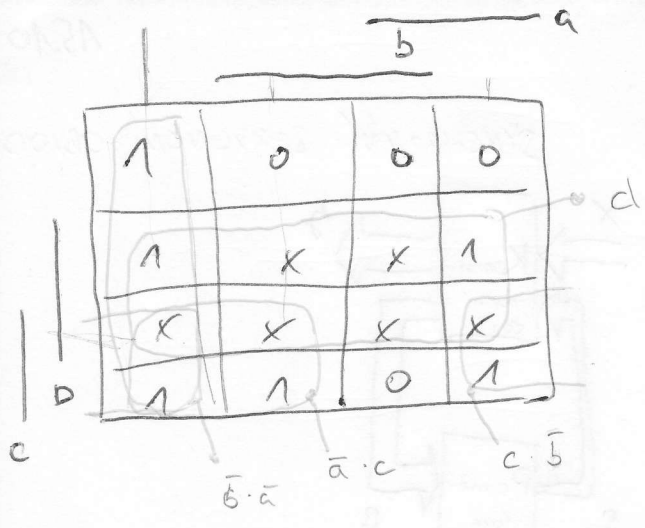
~~$f = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot b \cdot c$~~


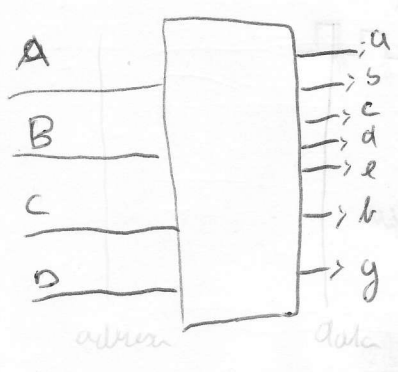
$$f = d + \bar{b} \cdot \bar{a} + a \cdot c + c \cdot \bar{b}$$



PROGRAMOVATELNÁ LOGIKA:

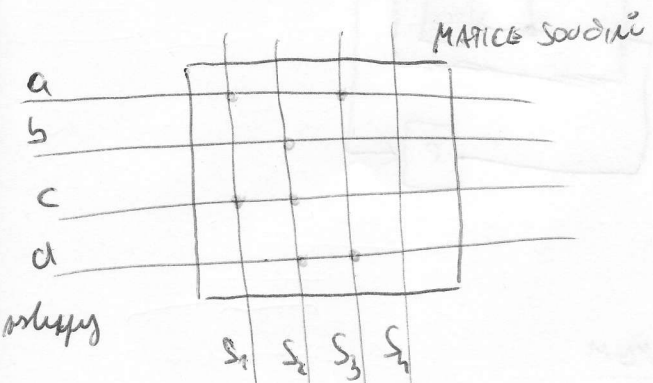


$$S_1 = a \cdot c$$


$$S_2 = b \cdot d \cdot c$$

$$S_3 = a \cdot d$$


$$M_1 = S_1 + S_3 = a \cdot c + a \cdot d$$

$$M_2 = S_2 = b \cdot d \cdot c$$


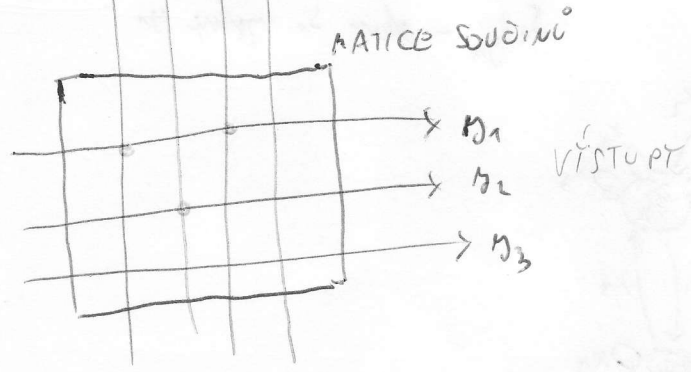


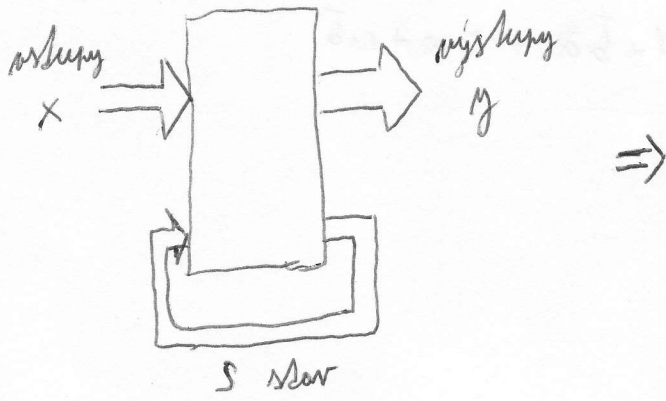


SYNCHRONNÍ SEKVENČNÍ OBVOD

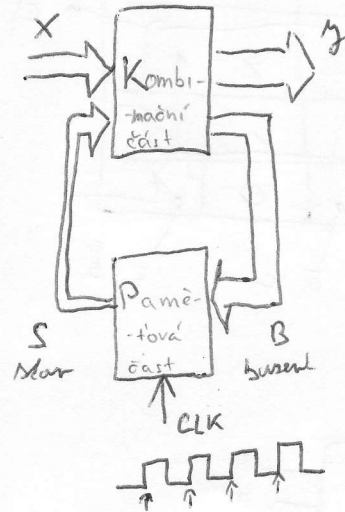

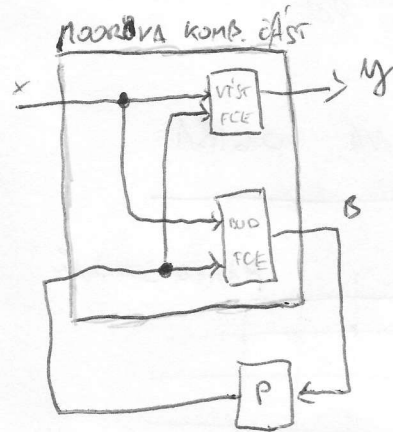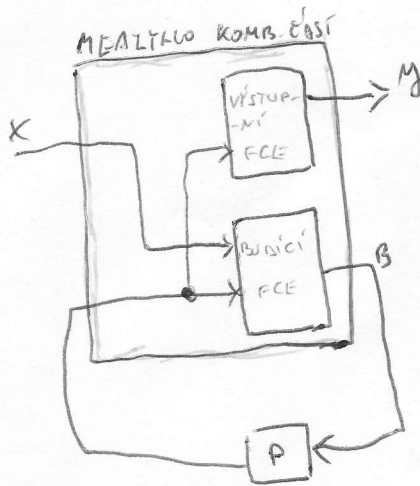sekvencí obvod: Mealyho... výstup závisí na stavu a vstupu  
Mooreov... -11- a výstup



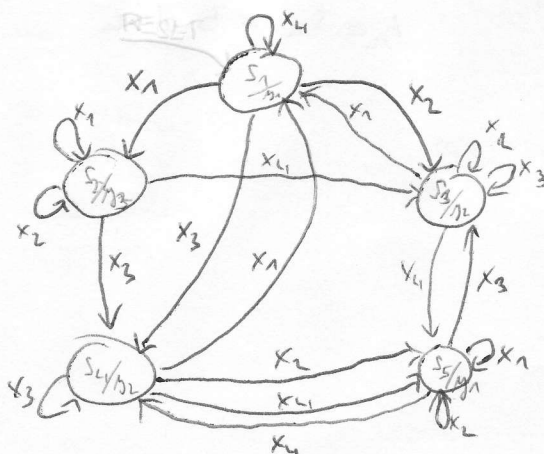POPIS SEKVENČNÍHO OBVOU STAVOVÝM DIAGRAMEM



S1/x1 - stav S1 výstup y1



# POPIS TABULKOU STAVŮ A VÝSTUPŮ


Stav	vstupy				výstup
	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$Y$
$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_1$	$Y_1$
$S_2$	$S_2$	$S_2$	$S_4$	$S_3$	$Y_3$
$S_3$	$S_1$	$S_3$	$S_3$	$S_5$	$Y_2$
$S_4$	$S_1$	$S_5$	$S_4$	$S_5$	$Y_2$
$S_5$	$S_5$	$S_5$	$S_3$	$S_4$	$Y_1$

↑  
SOUČASNÝ STAV -  $S_t$


↳ NÁSLEDUJÍCÍ STAV  $S_{t+1}$

## PAŇETOVÉ OBVODY



### KLOPNÝ OBVOD D

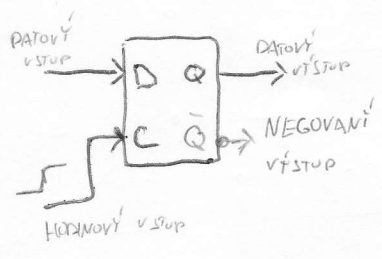


meríme

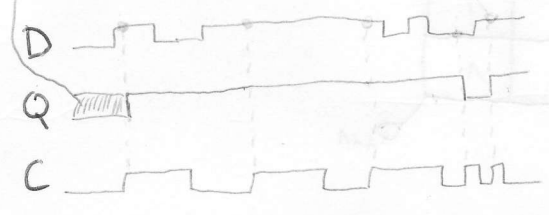


### DĚLIČKA FREKVENCE

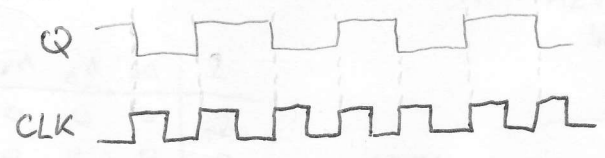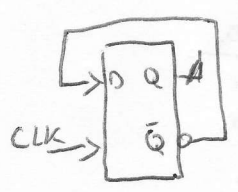

# FORMÁLNÍ MODEL KL. OBVOU D

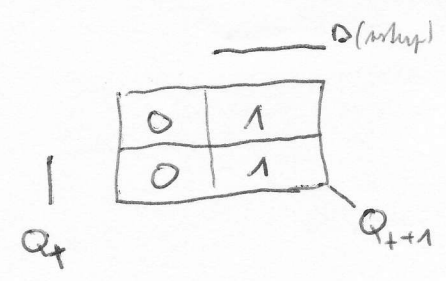


## KLOPNÝ OBVOU J-K

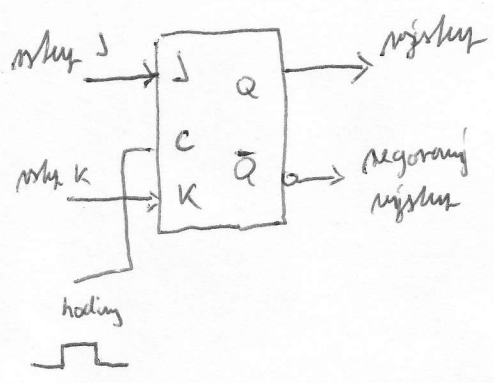

- PŘI HRANĚ má C ne ZAPAMATUJI hodnotí J a K

- PŘI HRANĚ SE ZMĚNÍ VÝSTUP POLE J a K

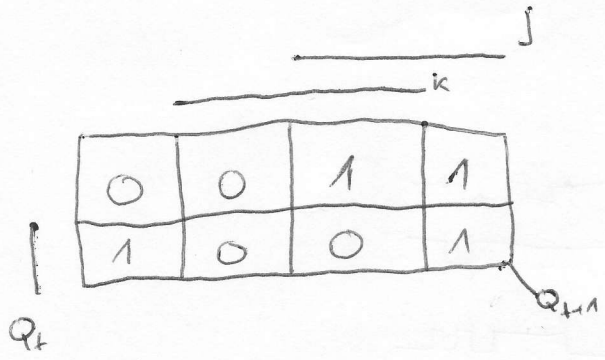

## POSTUP PŘI NÁVRIHU SEKVENČNÍHO OBVOU

### 1) ZAKÓDOVÁNÍ STAVŮ, VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

stav

S	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>
S <sub>1</sub>	0	0	0
S <sub>2</sub>	0	0	1
S <sub>3</sub>	0	1	0
S <sub>4</sub>	0	1	1
S <sub>5</sub>	1	0	0

NEBO

S	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>
S <sub>1</sub>	0	0	0	0	1
S <sub>2</sub>	0	0	0	1	0
S <sub>3</sub>	0	0	1	0	0
S <sub>4</sub>	0	1	0	0	0
S <sub>5</sub>	1	0	0	0	0

vstup

X	x <sub>1</sub>	x <sub>0</sub>
x <sub>1</sub>	0	0
x <sub>2</sub>	0	1
x <sub>3</sub>	1	0
x <sub>4</sub>	1	1

výstup




Y	y <sub>1</sub>	y <sub>0</sub>
y <sub>1</sub>	0	0
y <sub>2</sub>	1	0
y <sub>3</sub>	1	1

budici fee d<sub>1</sub>

b. le d<sub>0</sub>

S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub> 00	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub> 01	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub> 10	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub> 11
000	0	1	1	0
001	0	0	1	1
010	0	1	1	0
011	0	0	1	0
100	0	0	1	1


S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub> 00	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub> 01	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub> 10	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub> 11
000	1	0	1	0
001	1	1	1	0
010	0	0	0	0
011	0	0	1	0
100	0	0	0	1

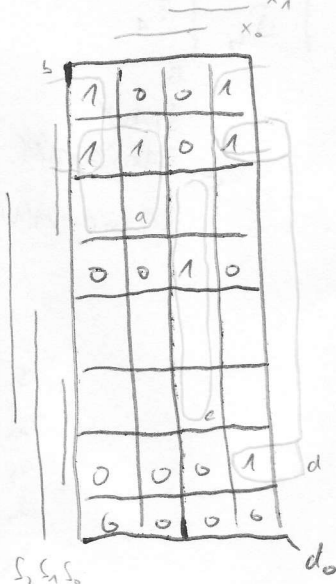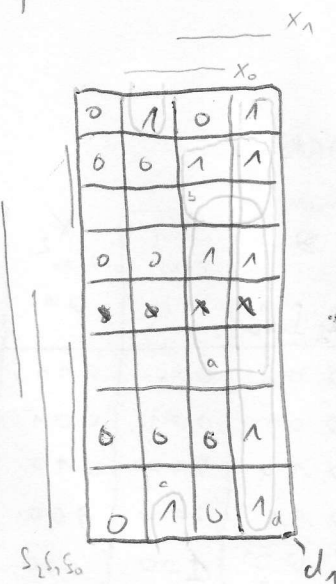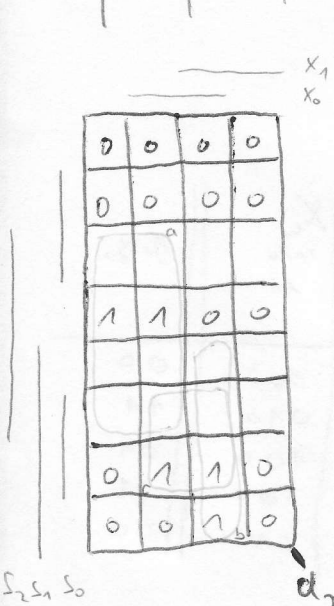


$$d_2 = \overset{a}{S_2} \cdot \bar{x}_1 + \overset{c}{S_0} \cdot S_1 \cdot x_0 + \overset{b}{S_1} \cdot x_1 \cdot x_0$$

$$d_1 = \overset{a}{S_2} \cdot x_1 + \overset{b}{S_1} \cdot x_1 \cdot \bar{S}_0 + \overset{c}{\bar{S}_2} \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0 + \overset{d}{x_1} \cdot \bar{x}_0$$
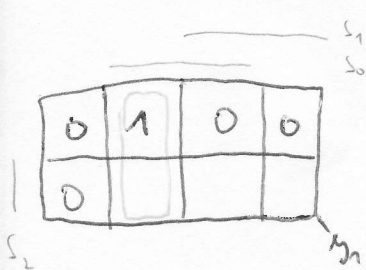
$$d_0 = \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{x}_1 + \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{x}_0 + S_2 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0 + \bar{S}_2 \cdot S_0 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_0$$



$$m_1 = \bar{S}_1 \cdot S_0$$

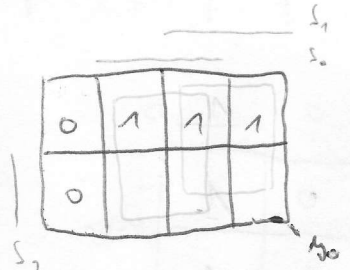

$$m_0 = S_0 + S_1$$

S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>0</sub>
000	0	0
001	1	1
010	0	1
011	0	1
111	0	0


$$y_1 = \bar{S}_1 \cdot x_0$$

$$y_0 = S_0 + S_1$$

$$d_2 = S_2 \cdot \bar{x}_1 + S_0 \cdot S_1 \cdot x_0 + S_1 \cdot x_1 \cdot x_0$$

$$d_1 = S_2 \cdot x_1 + S_0 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_0 + \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_0 + S_2 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_0$$

$$d_0 = \dots$$

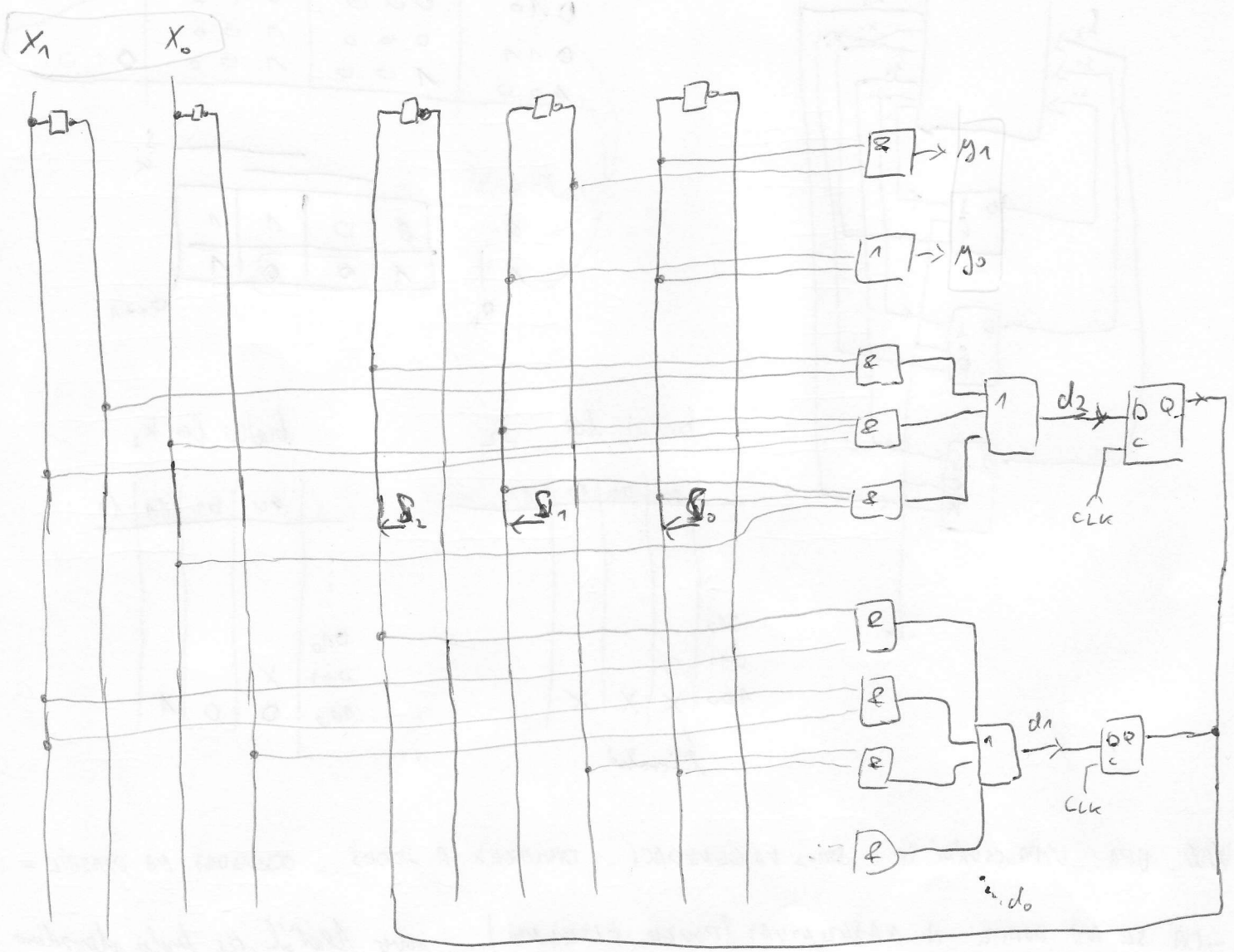

Pozn. Optimální hodnotami Stavů

tab. viz. dříve

	POČET výstupů	$S_2 S_1 S_0$
$S_1$	3	100
$S_2$	3	011
$S_3$	5	000
$S_4$	4	010
$S_5$	5	001


S	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	Y
S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>1</sub>	Y <sub>1</sub>
S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>3</sub>	Y <sub>3</sub>
S <sub>3</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>5</sub>	Y <sub>2</sub>
S <sub>4</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>6</sub>	Y <sub>2</sub>
S <sub>5</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	Y <sub>1</sub>

STAVY  
ZAKODOVANÍ BINÁRNĚ

S	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
S <sub>1</sub>	0	0	0
S <sub>2</sub>	0	0	1
S <sub>3</sub>	0	1	0
S <sub>4</sub>	0	1	1
S <sub>5</sub>	1	0	0

ZAKODOVÁNÍ VSTUPU


S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	X <sub>1</sub> x <sub>1</sub> x <sub>0</sub>	X <sub>2</sub> x <sub>2</sub> x <sub>0</sub>	X <sub>3</sub> x <sub>1</sub> x <sub>0</sub>	X <sub>4</sub> x <sub>1</sub> x <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub> Y <sub>0</sub>
S <sub>1</sub> 000	00	01	10	11	00
S <sub>2</sub> 001	00	01	01	01	11
S <sub>3</sub> 010	00	01	01	10	01
S <sub>4</sub> 011	00	10	01	10	01
S <sub>5</sub> 100	10	10	01	01	00

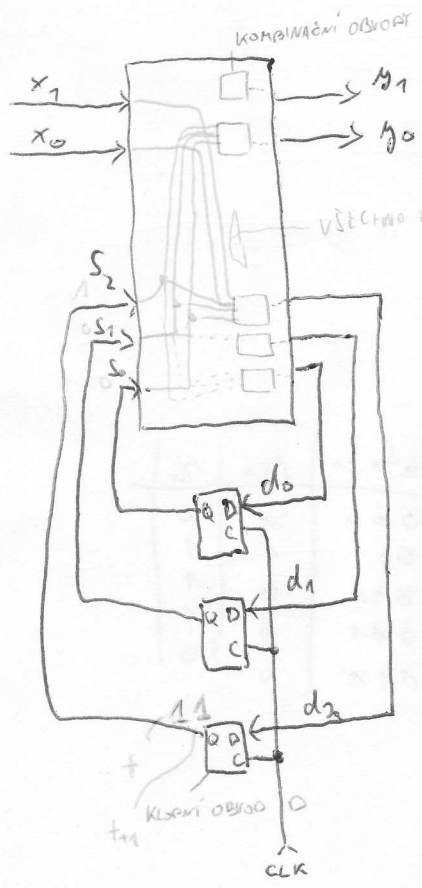

budící Foe d<sub>2</sub>


S <sub>2</sub> S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub>	x <sub>2</sub> x <sub>0</sub>	x <sub>1</sub> x <sub>0</sub>	y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>
000	0	0	0	0
001	0	0	0	0
010	0	0	0	1
011	0	1	0	1
100	1	1	0	0

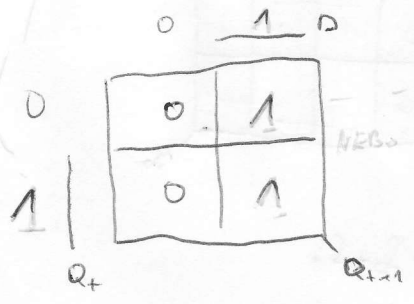U D-KLOPAKU, CO  
CHCI NA VÝSTUPU DÁM  
NA VSTUP (VŽDY  
PŘÍSLUŠNÝ STOUPEC)






Pozn. Použití J-K

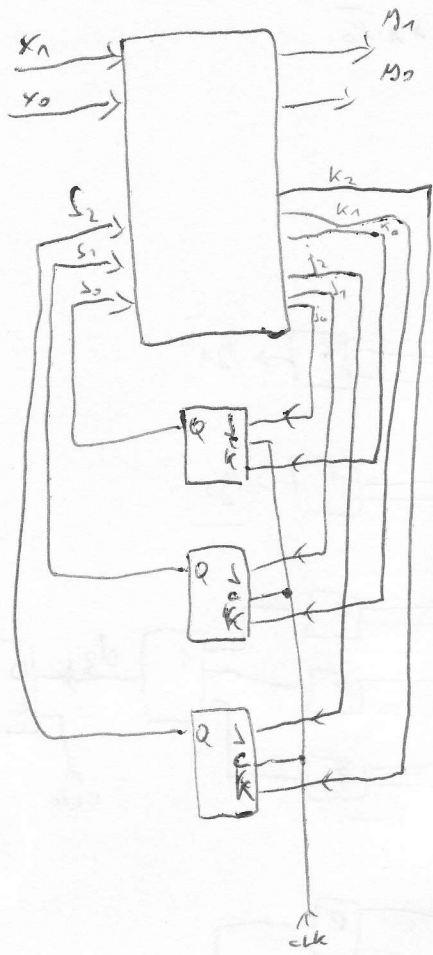

$s_2 s_1 s_0$		ZÁVĚR-JEMÉ	START
010	000	010	
011	000	100	
100	100	100	010

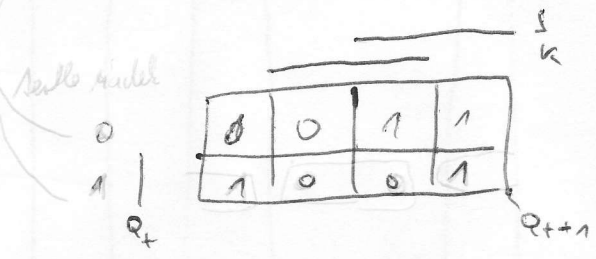

budící bce  $s_2$


	00	01	10	11
010				
011	0			
100	X	X	X	

libovolně

budící bce  $k_2$

	00	01	10	11
010				
011	X			
100	0	0	1	

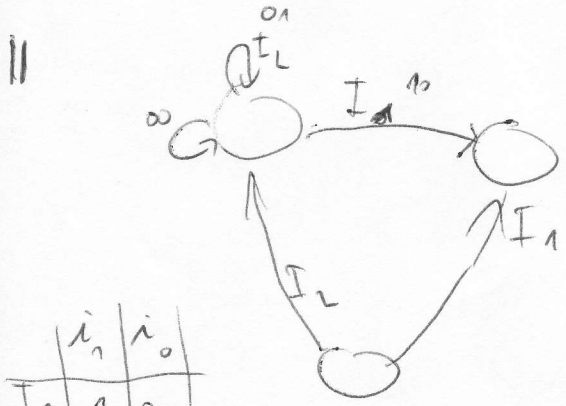KKK... UPA... UPRACOVÁNÍ SP... STROJ NA GENERACI... OBRAZĚK A JEDNĚŠ... ODVĚDAT NA PORTÁLE -  
 -DÁ SE NA DOPĚR A NASKENOVAT (POUZE ETTELNĚ)... nebo šel, že byla odvedeno  
 MĚNĚ



	$i_1$	$i_0$
$I_1$	1	0
$I_2$	0	1

ADD \$1, \$2, \$3

# \$1 ← \$2 + \$3

MOVE \$2, \$1

# \$2 ← \$1 ⇒ přeloží se jako ADDU \$2, \$0, \$1 # \$2 ← 0

LW \$1, (\$2-400)

# \$1 ← [2-200]

registru \$2 = 0







LW \$10, mem\_1

# adresa mem\_1 se uloží do \$10


LOW WORD

2.12




PAMĚTI CACHE

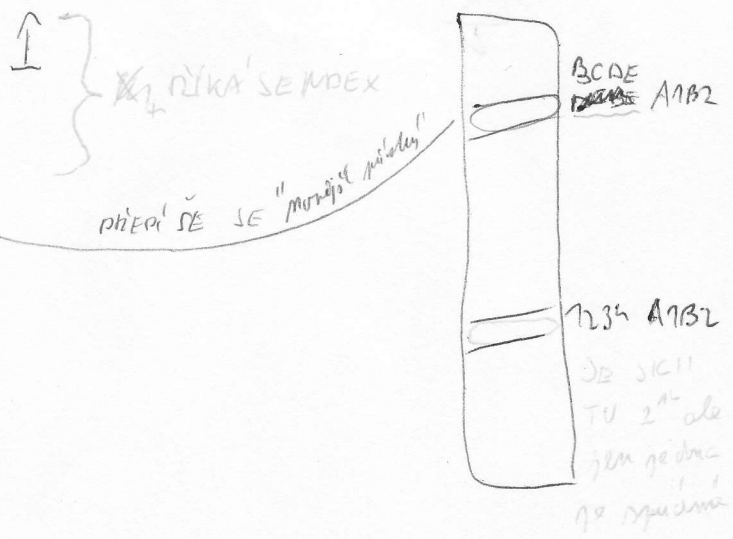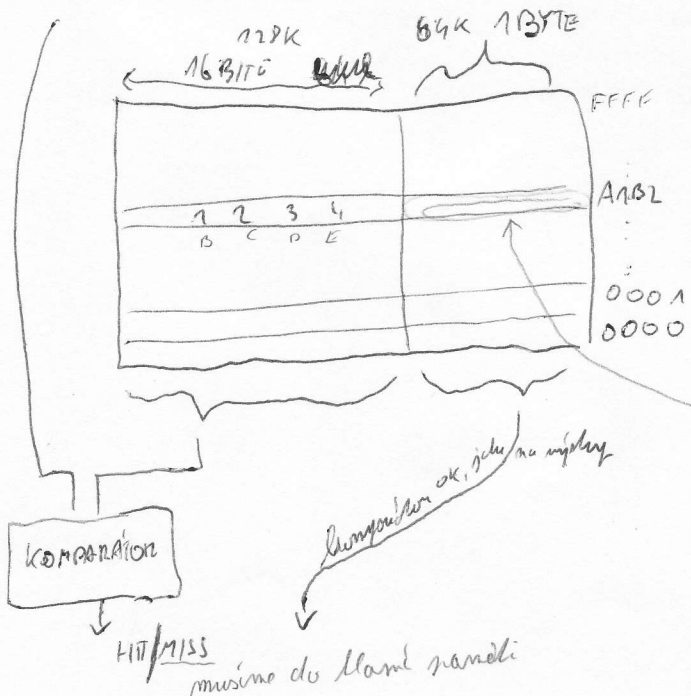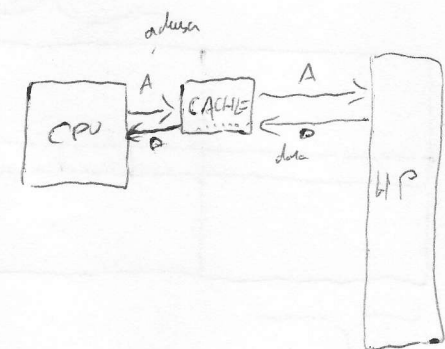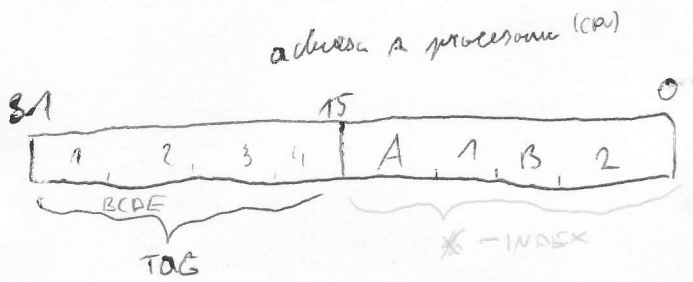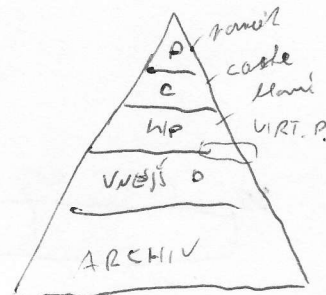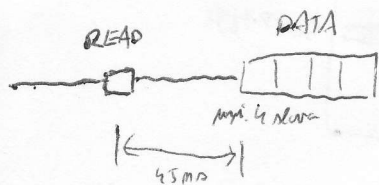


4 cestina CACHE

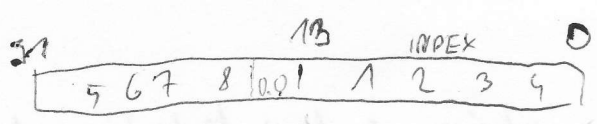

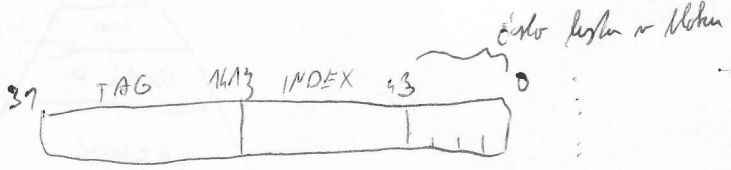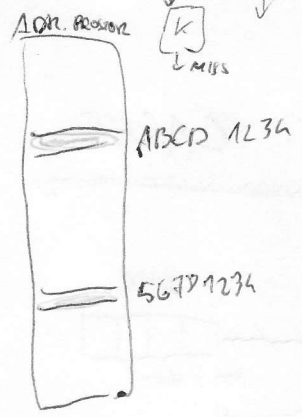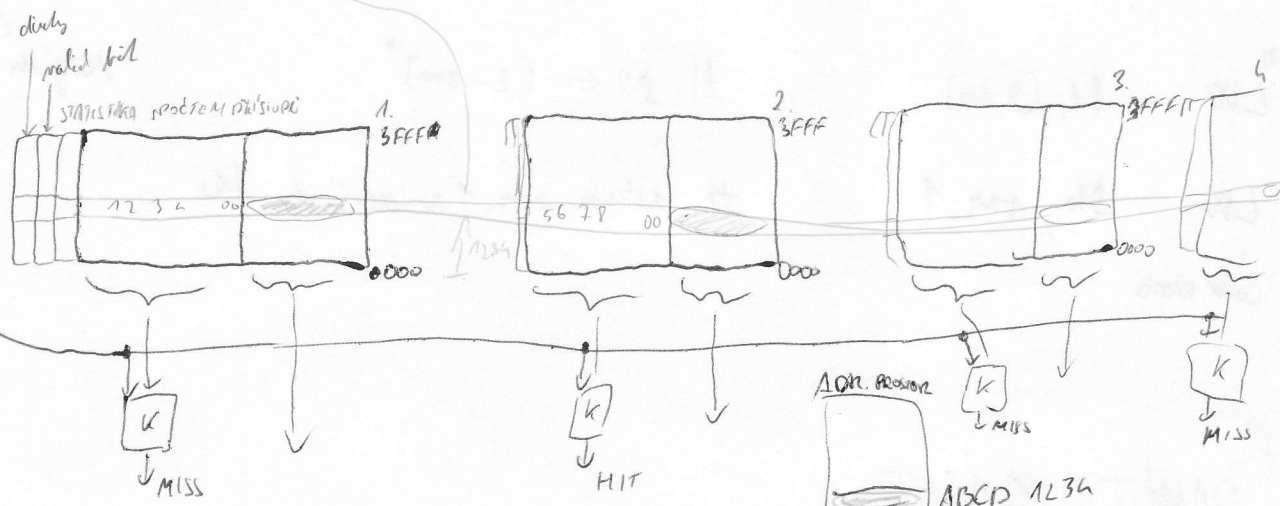Ady, nedy, nedy... spl normal naya mod isin




Čisto logika n. n. n.

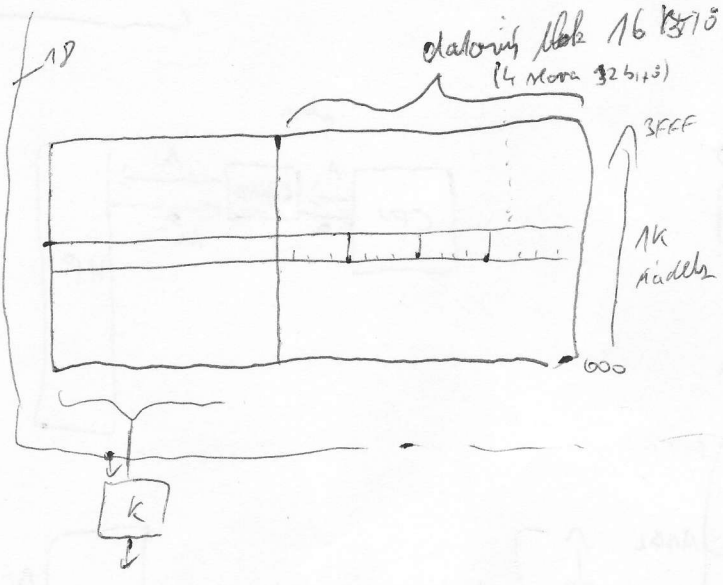


datoviny blok 16 1310 (4 more 32 bit)

3FFF  
1k  
nadelky

PLNE ASOCIATIVNI' CACHE

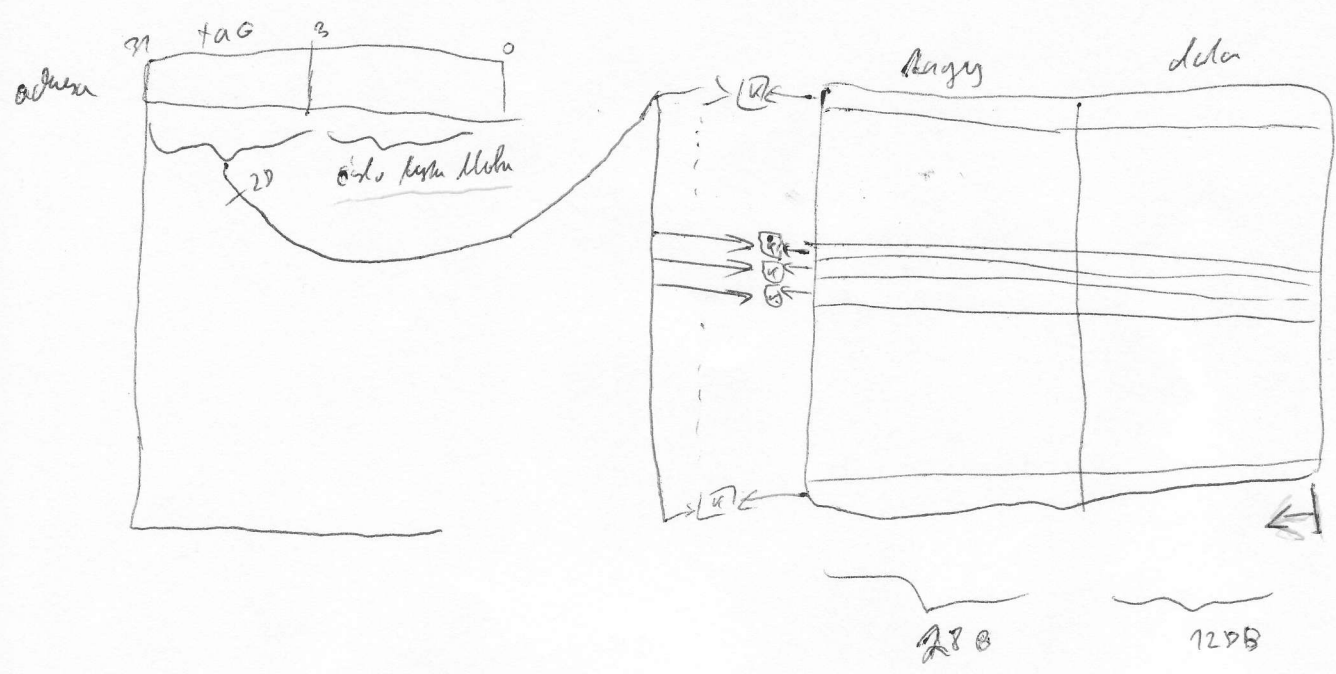

Zmeny v stavosti del ~ CACHE

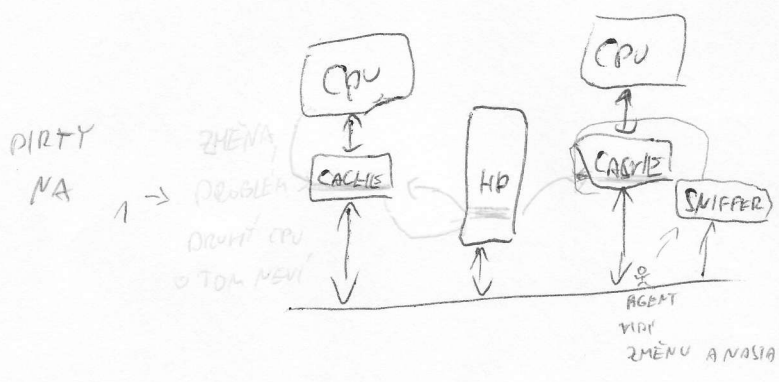

write back \*  
 - step's reuse of CACHE  
 - do HP as a problem of program from solution

write through  
 - step's with valid HP

- \* 1) CACHE → ZAPISOVY BUFFER \*
- 2) HP → CACHE
- 3) ZAPISOVY BUFFER → HP